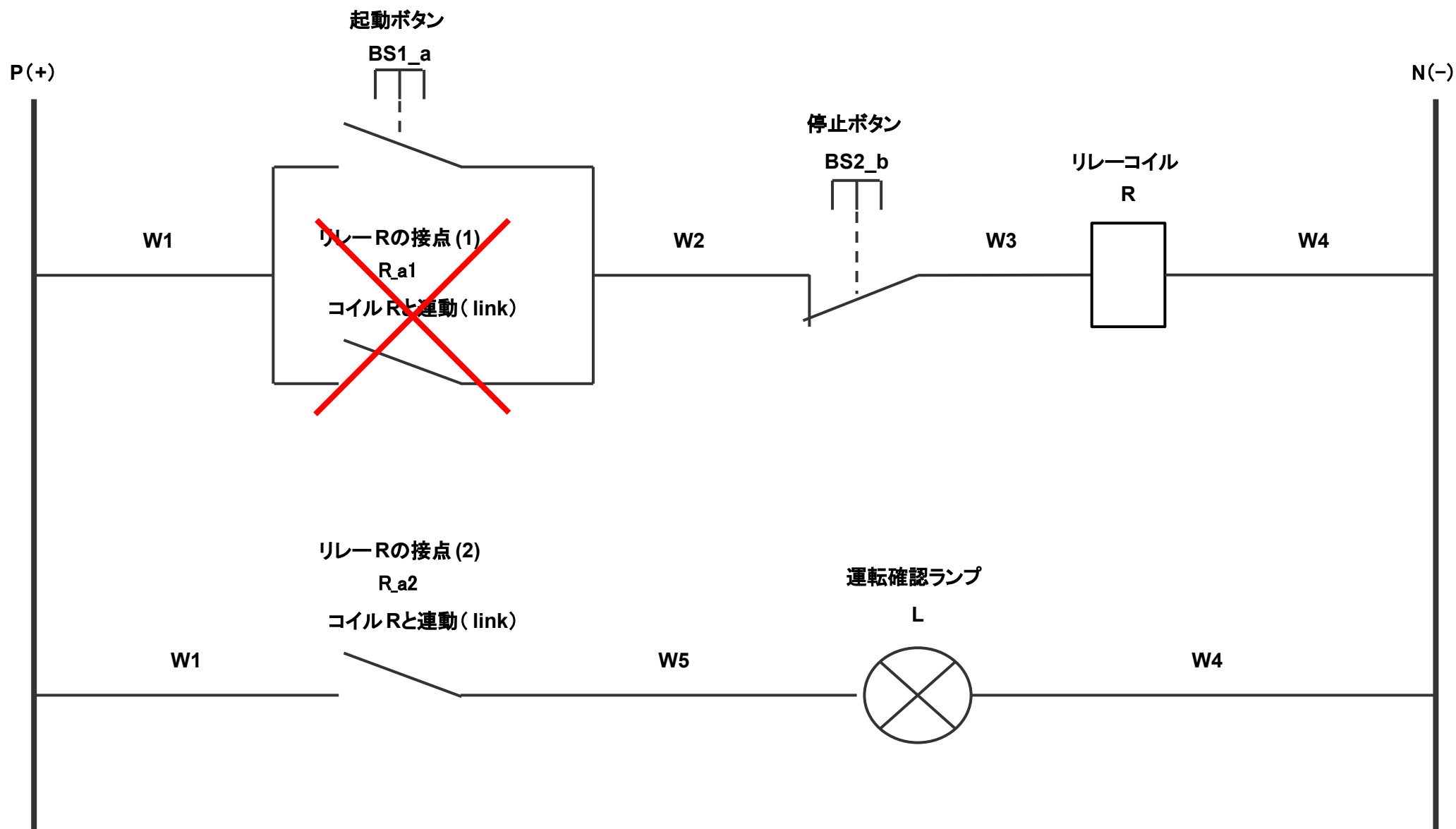




実線＝配線(wire)

W1~5＝線番

コイルRと連動(link:コイルRがONになるとR_a2 もONになる)